

Licht Minuterie mit Funktaster nachrüsten

Ausgangslage:

Eine bestehende Minuterie-Installation soll mit einem oder mehreren Funktastern nachgerüstet werden.

Der bereits verbaute, konventionelle Schalter soll in Betrieb bleiben.

Lösung:

Ein ALADIN EnO Funk-Empfänger wird mit dem Minuterie-Schrittschalter verbunden. Nun kann das Licht mit einem oder mehreren Funktastern angesteuert werden.

Der Funk-Empfänger wird in Funktion «Impuls» eingelernt.

Besonderheit:

- Es ist immer die Funktion «Impuls mit Notstopp 5s» zu verwenden
- Der Funktaster Schaltet sowohl noch oben und unten
- Funktaster können ohne Aufwand auch auf Fliesen, Glas etc. angebracht werden

Produkte:

- 404 661 009 ALADIN EnO Empfänger, 1-Kanal
- 207 001 009 ALADIN Funktaster 1-fach, weiss

Programmierung:

Schalt-Empfänger

Impuls-Bedienung (Wippe nach oben oder unten)

1. Empfänger: Funktion einstellen: **FUNC 3 / MODE 6**
2. Empfänger: **LRN** drücken, LED blinkt grün
3. Funk-Taster: **2x** kurz Impuls geben
4. Empfänger: LED leuchtet 3s nach Einlernen
5. Empfänger: **LRN** 1 x kurz drücken (LED löscht / Sender eingelernt)

Hinweis:

- Um Funktions- und Speicherprobleme zu vermeiden, wird der Einsatz einer Spannungsschutzdiode empfohlen. Kostenlos bei Flextron AG zu beziehen (Art.Nr. 300920). Die Diode wird möglichst nah zwischen **N** und dem Ausgang **1↓** verbunden.

