

Licht

Bestehende Schema 0 - Schaltung mit Funktaster und Minuterie erweitern

Ausgangslage:

Eine bestehende Beleuchtung mit Schema 0 - Schaltung soll mit zusätzlichen Schaltstellen, sowie einer Minuterie-Funktion (5 Minuten) erweitert werden. Es werden ein oder mehrere Funktaster eingesetzt.

Der bereits verbaute, konventionelle Taster soll in Betrieb bleiben und ebenfalls die Minuterie starten.

Lösung:

Ein ALADIN EnO Empfänger Mini wird mit dem Lampendraht und Schalterdraht verbunden. Nun kann das Licht mit einem oder mehreren Funktaster angesteuert werden. Über die Nebenstelle «S» wird die bisherige Schema 0 – Schaltung angeschlossen.

Damit das Licht automatisch nach 5 Minuten ausschaltet, wird der Empfänger in Funktion **9** eingelernt und betrieben.

Besonderheit:

- Die Leitungslänge der korrespondierenden Drähte darf 25 m nicht überschreiten
- Das Schalten der Nebenstelle «S» wird durch Flankenwechsel erkannt
- Das Licht kann vorzeitig durch betätigen von „O“ ausgeschaltet werden

Produkte:

- 404 661 009 ALADIN EnO Empfänger Mini, 1-Kanal
- 207 011 009 ALADIN Funktaster 1-fach, weiss, „I/O“

Programmierung:

Schalt-Empfänger
Funktion auf Minuterie (5 Minuten)

1. Empfänger: Funktion einstellen: **FUNC 9**
2. Empfänger: **LRN** drücken, LED blinkt grün
3. Funk-Taster: **2x** kurz Impuls geben
4. Empfänger: LED leuchtet 3s nach Einlernen
5. Empfänger: **LRN** 1 x kurz drücken (LED löscht / Sender eingelernt)

Hinweis:

Damit die Minuterie auch mit dem konventionellen Taster über die Nebenstelle angesteuert werden kann, muss das die Funktionseinstellung auf der Position 9 verbleiben **FUNC 9**.

